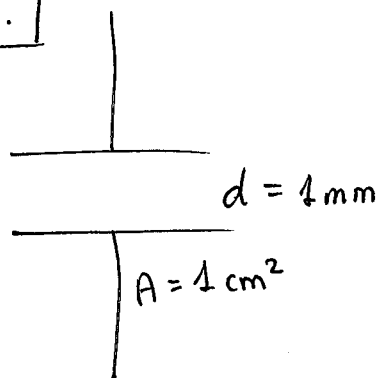


EJERCICIOS TEMA 3

5.



a) Aislado $Q = 2 \text{ pC}$ $d \Delta V$? $\Delta U (d_i = 1 \text{ mm} \rightarrow d_F = 2 \text{ mm})$

$$C = \frac{A \epsilon_0}{d} ; \quad \Delta V = \frac{Q}{C} = \frac{Q d}{A \epsilon_0} = \frac{2 \cdot 10^{-12} \text{ C} \cdot 1 \cdot 10^{-3}}{8'85 \cdot 10^{-12} \cdot 1 (10^{-4})} = 2'26 \text{ V}$$


$$U = \frac{1}{2} QV = \frac{1}{2} \cdot \frac{Q^2}{C} ; \quad \Delta U = U_F - U_i = \frac{1}{2} \cdot \frac{Q_F^2}{C_F} - \frac{1}{2} \cdot \frac{Q_i^2}{C_i} =$$
$$= \frac{1}{2} Q^2 \left(\frac{1}{C_F} - \frac{1}{C_i} \right) = \frac{1}{2} Q^2 \left(\frac{d_F}{\epsilon_0 A} - \frac{d_i}{\epsilon_0 A} \right) =$$
$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{Q^2}{\epsilon_0 \cdot A} (d_F - d_i) = 2'26 \cdot 10^{-12} \text{ J}$$

b) Conectado a batería 3V $\Delta U (d_i = 1 \text{ mm} \rightarrow d_F = 2 \text{ mm})$

$$C = \frac{A \epsilon_0}{d} ; \quad \Delta V = \frac{Q}{C} ; \quad Q = C \cdot \Delta V = \frac{A \cdot \epsilon_0}{d} \cdot \Delta V_{\text{bat}} = 2'65 \text{ pC}$$

$$U = \frac{1}{2} QV = \frac{1}{2} \cdot \frac{Q^2}{C} ; \quad \Delta U = U_F - U_i = \frac{1}{2} C_F V_F^2 - \frac{1}{2} C_i V_i^2 =$$
$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{A \epsilon_0 V^2}{d_i} - \frac{1}{2} \cdot \frac{A \cdot \epsilon_0 V^2}{d_F} =$$
$$= \frac{1}{2} \epsilon_0 \cdot A \cdot V^2 \left(\frac{1}{d_i} - \frac{1}{d_F} \right) \approx 2'0 \text{ pJ}$$

15.

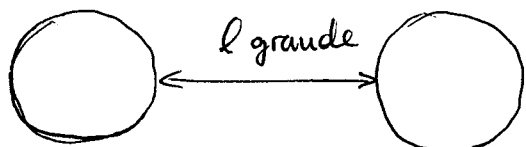


$$R_1 = 5 \text{ cm}$$

$$R_2 = 10 \text{ cm}$$

$$Q_1 = 3 \text{ nC}$$

$$Q_2 = -9 \text{ nC}$$

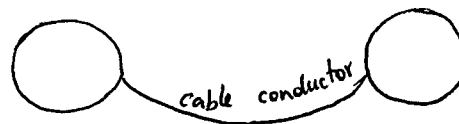

en equilibrio

a) V_1, V_2 ?

b) ΔU

a) $V_1 = V_2$ intercambio de carga $Q_{F1} \neq Q_{i1}$ y $Q_{F2} \neq Q_{i2}$

$$V_{1i} = K \frac{Q_{1i}}{R_1}$$

$$V_{2i} = K \frac{Q_{2i}}{R_2}$$

Sabemos que después de alcanzar el equilibrio:

$$\begin{cases} V_{F1} = V_{F2} = K \frac{Q_{1F}}{R_1} = K \frac{Q_{2F}}{R_2} \\ Q_{1i} + Q_{2i} = Q_{1F} + Q_{2F} \end{cases}$$

Sist. de ecuaciones: Q_{1F} ? Q_{2F} ?

RESPUESTA: $Q_{1F} = -2 \text{ nC}$

$$Q_{2F} = -4 \text{ nC}$$

$$V_{1F} = K \frac{Q_{1F}}{R_1} = 360 \text{ V}$$

$$V_{2F} = K \frac{Q_{2F}}{R_2} = 360 \text{ V}$$

b) ΔU ?


$U = \frac{1}{2} QV$; $V = K \frac{Q}{R}$ esfera

$$U_{\text{inicial}} = \frac{1}{2} K \left(\frac{Q_{1i}^2}{R_1} + \frac{Q_{2i}^2}{R_2} \right)$$

$$U_F = \frac{1}{2} K \left(\frac{Q_{1F}^2}{R_1} + \frac{Q_{2F}^2}{R_2} \right)$$

$$\Delta U = -3.33 \text{ J}$$

[8.]

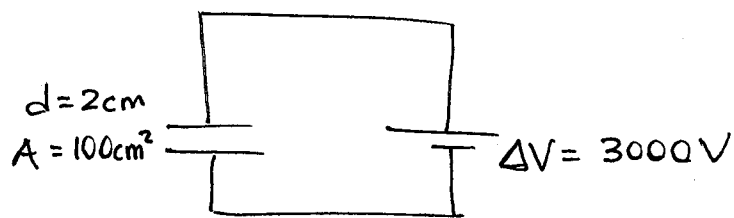

a) E

Con batería E_f si $d_f = 5 \text{ cm}$

U_{antes} y $U_{\text{después}}$

$$E_{\text{antes}} = \frac{\Delta V}{d_{\text{antes}}} = \frac{3000 \text{ V}}{2 \cdot 10^{-2}} = 1.5 \cdot 10^5 \text{ N/C} \quad \text{o} \quad \text{V/m}$$

$$E_{\text{después}} = \frac{\Delta V}{d_{\text{después}}} = \frac{3000 \text{ V}}{5 \cdot 10^{-2}} = 0.6 \cdot 10^5 \text{ N/C} \quad \text{o} \quad \text{V/m}$$

$$U = \frac{1}{2} Q V = \frac{1}{2} C V^2$$

$$U_{\text{antes}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\epsilon_0 A}{d} V^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{\epsilon_0 \cdot 100 \cdot 10^{-4}}{0.02} \cdot (3000)^2 = 1.9 \cdot 10^{-5} \text{ J}$$

$$U_{\text{después}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\epsilon_0 A}{d} \cdot V^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{\epsilon_0 \cdot 100 \cdot 10^{-4}}{0.05} (3000)^2 = 7.9 \cdot 10^{-6} \text{ J}$$


► Si se desconecta la batería:

$$Q_F = Q_i \quad Q_i = C V_i = \frac{\epsilon_0 A}{d} V_i = \frac{\epsilon_0 \cdot 100 \cdot 10^{-4}}{2 \cdot 10^{-2}} \cdot 3000 = 1.32 \cdot 10^{-8} \text{ C}$$

$U_i =$ apartado anterior


$$U_F = \frac{1}{2} Q_F V_F = \frac{1}{2} Q_F \cdot \frac{Q_F}{C_F} = \frac{1}{2} \cdot \frac{Q_F^2}{C_F} = \frac{1}{2} \cdot Q_i^2 \cdot \frac{d_F}{\epsilon_0 A} = 4.95 \cdot 10^{-5} \text{ J}$$

4.

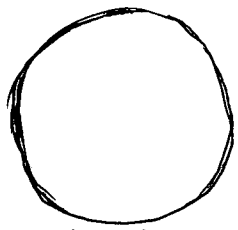Sist. inicial
Aisladoconductor
 $R = 1 \text{ cm}$

$$Q_i = -3 \text{ pC}$$

Sist. final

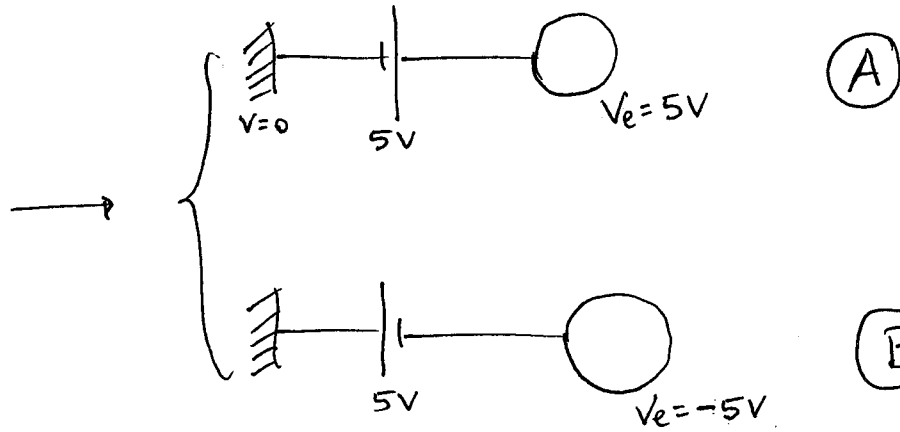

$$V(\text{esfera conductora}) = K \frac{Q}{R}$$

(A)

SISTEMA INICIAL

$$U = \frac{1}{2} Q_i V_i = \frac{1}{2} Q_i K \frac{Q_i}{R} = 4'05 \text{ pJ}$$

SISTEMA FINAL

$$V = \frac{K Q_F}{R} ; Q_F = \frac{V R}{K} = 5'5 \text{ pC}$$


$$U_F = \frac{1}{2} Q V = \frac{1}{2} \cdot 5'5 \text{ pC} \cdot 5 =$$

(B)

Sistema inicial igual que
en (A).

$$V = \frac{K Q_F}{R} ; Q_F = \frac{V R}{K} = -5'5 \text{ pC}$$

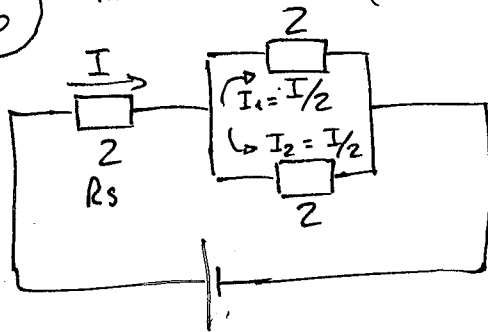(4.6) $P_{\max} = 40 \text{ W}$ (enunciado)



¿Potencia máxima de un circuito

$$P = I \cdot V = I^2 \cdot R$$



R_s soportará I_{\max} .

¿ I_{\max} ? $P_{\max} = 18 \text{ W}$; $P = I^2 R \Rightarrow P_{\max} = I_{\max}^2 \cdot R \Rightarrow$


$$\Rightarrow I_{\max} = \sqrt{\frac{P_{\max}}{R}} = 3 \text{ A}$$

$$\text{Si } I = 3 \text{ A} \Rightarrow I_1 = I_2 = \frac{I}{2} = 1.5 \text{ A}$$
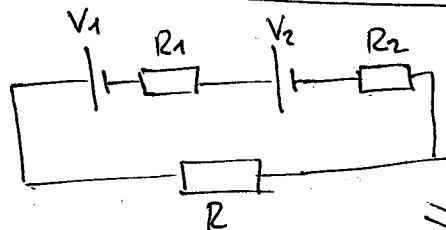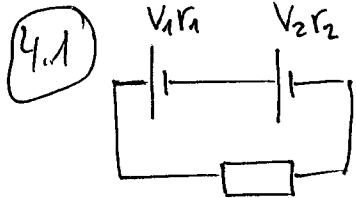
$$P_{\text{Total}} = P_{R_s} + P_{R_{\text{arriba}}} + P_{R_{\text{abajo}}} = 18 + (1.5^2 \cdot 2) + (1.5^2 \cdot 2) = \boxed{27 \text{ W}}$$



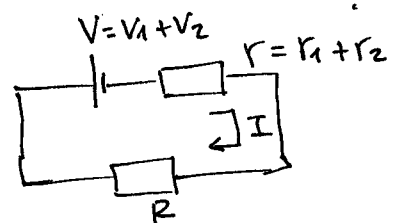¿ R para que $P_{\text{ot}} R$ sea máxima?



$$P_R = I V = I^2 \cdot R$$

Quiero $P(R) \rightarrow \frac{dP}{dR} = 0 \rightarrow$ encontrar máximo

Para $I(R)$ Kirchhoff en el circuito


$$V - I r - I R = 0 \Rightarrow I = \frac{V}{R+r}$$

$$P_R = \left(\frac{V}{R+r} \right)^2 \cdot R ; \quad \frac{dP}{dR} = \left(\frac{V}{R+r} \right)^2 - R \frac{2 V^2}{(R+r)^3} = \left(\frac{V}{R+r} \right)^2 \left(1 - \frac{2R}{R+r} \right)$$


$$\frac{dP}{dR} = 0 \Rightarrow \left(\frac{V}{R+r} \right)^2 \left(1 - \frac{2R}{R+r} \right) = 0 \Rightarrow \boxed{r = R}$$

$$\boxed{R = r = r_1 + r_2}$$

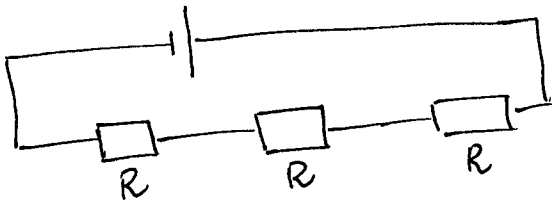4.5 Tres resistencias iguales consumen 10W en serie.
¿Cuál es la Pot. consumida en paralelo?



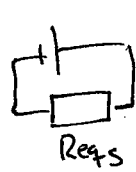
$$P = I \cdot V = \frac{V^2}{R} \text{ en serie}$$




$$P_s = \frac{V^2}{3R} \text{ serie}$$

$$R_{eq_s} = R + R + R = 3R$$

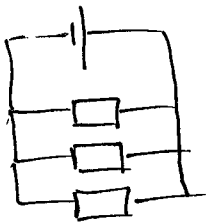

$$P = \frac{V^2}{R_{eq}}$$


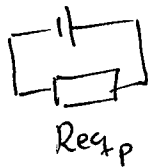
$$R_{eq_p} = \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R} + \frac{1}{R} \right)^{-1} = \frac{R}{3}$$



$$P_p = \frac{V^2}{R/3} = \frac{3V^2}{R}$$



$$\Rightarrow \boxed{P_p = 9P_s}$$

4.3 (A)

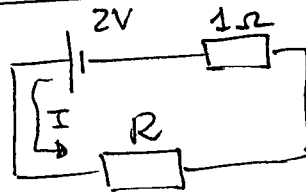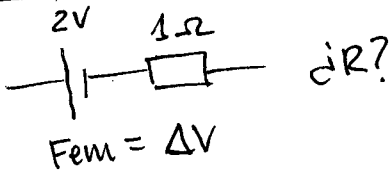

$$2 - IR - I \cdot 1 = 0$$


(B)

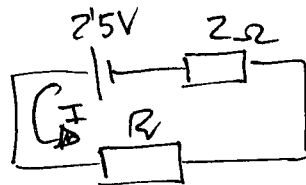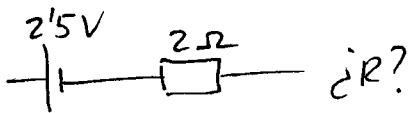

$$2.5 - I \cdot R - 2I = 0$$




$$\begin{cases} 2 - IR - I = 0 \\ 2.5 - I \cdot R - 2I = 0 \end{cases} \Rightarrow \boxed{I = 0.5 \text{ A}} \wedge \boxed{R = 3 \Omega}$$

4.2 a)

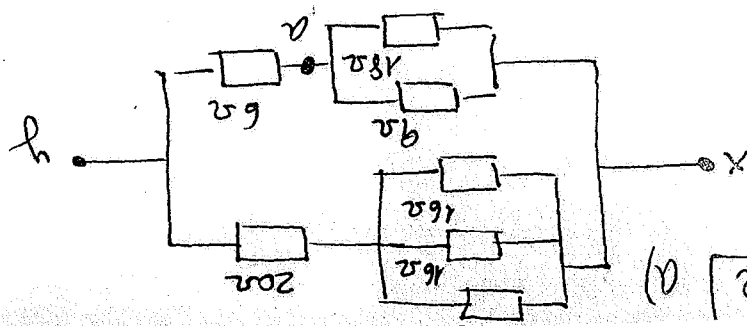

$$4 = \left(\frac{1}{\frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16}} \right)^{-1} = 4$$

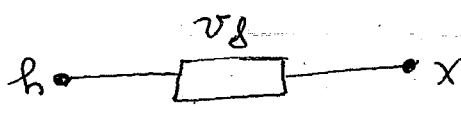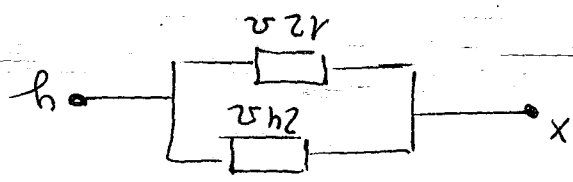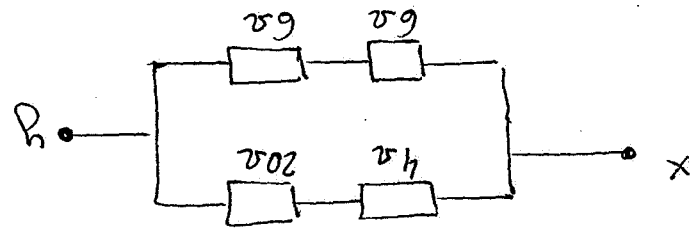
$$6 = \left(\frac{1}{\frac{1}{9} + \frac{1}{18}} \right)^{-1} = 6$$



$$R_{eqT} = 8\Omega$$

$$\left(\frac{1}{\frac{1}{24} + \frac{1}{12}} \right)^{-1} = 8\Omega$$

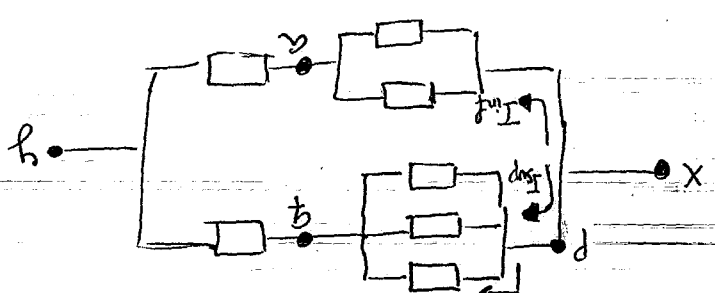b) ΔV_{xa} ?
 $I_{R8\Omega} = 0.15 A$
 $I_{sup} = 0.5 A$



$$I_{inf} = \frac{V_T}{12\Omega} = 2A$$

$$\Delta V_{xa} = I_{inf} \cdot 6\Omega = 2A \cdot 6\Omega = 12V$$

$$V_T = I_{sup} \cdot 24\Omega = 24V$$

$$I_{sup} = \frac{4V}{4\Omega} = 1A$$

$$V_{pq} = 0.5 \cdot 8 = 4V$$

