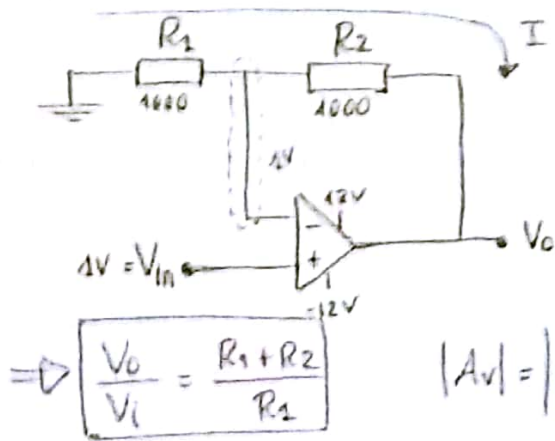


APARTADO A




$$\begin{cases} I = \frac{0 - V_i}{R_1} \\ I = \frac{V_i - V_o}{R_2} \end{cases} \Rightarrow \frac{-V_i}{R_1} = \frac{V_i - V_o}{R_2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow -R_2 V_i = R_1 V_i - R_1 V_o \Rightarrow R_1 V_o = V_i (R_1 + R_2) \Rightarrow$$

$$|A_v|_{dB} = 20 \log_{10}(2) \approx 6.021 \text{ dB}$$

$$\varphi = 0^\circ$$

APARTADO B.1

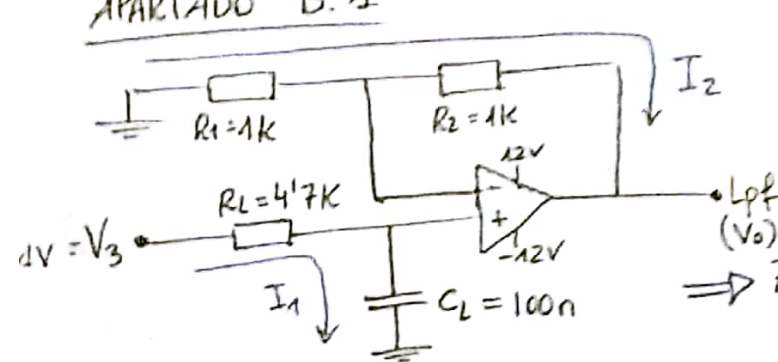

$$\begin{cases} I_1 = \frac{V_3 - V_+}{R_1} \\ I_1 = \frac{V_+ - 0}{Z_{CL}} \end{cases} \Rightarrow \frac{V_3 - V_+}{R_1} = \frac{V_+}{Z_{CL}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow Z_{CL} V_3 = R_1 V_+ + Z_{CL} V_+ \Rightarrow V_+ = \frac{Z_{CL} V_3}{R_1 + Z_{CL}}$$

$$\begin{cases} I_2 = \frac{-V_+}{R_2} \\ I_2 = \frac{V_+ - V_o}{R_2} \end{cases} \Rightarrow \frac{-V_+}{R_2} = \frac{V_+ - V_o}{R_2} \Rightarrow -R_2 V_+ = R_1 V_+ - R_1 V_o \Rightarrow R_1 V_o = V_+ (R_1 + R_2) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow R_1 V_o = \frac{Z_{CL} V_3}{R_1 + Z_{CL}} (R_1 + R_2) \Rightarrow \frac{V_o}{V_3} = \frac{1}{j\omega C} \frac{(R_1 + R_2)}{R_1 R_L + \frac{R_1}{j\omega C}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{V_o}{V_i} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 + j\omega C (R_1 R_L)} \Rightarrow \frac{V_o}{V_i} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} \cdot \frac{1}{1 + j\omega C R_L}$$

$$|A_v| = \frac{R_1 + R_2}{R_1} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega C R_L)^2}} ; |A_v|_{dB} = 20 \log_{10} \left(\frac{R_1 + R_2}{R_1} \right) - 20 \log_{10} \left(\sqrt{1 + (\omega C R_L)^2} \right)$$

$$|A_v|_{dB} \xrightarrow{\omega \rightarrow 0} 6.021 \text{ dB}$$


$$|A_v|_{dB} \xrightarrow{\omega \rightarrow \infty} -\infty \quad \text{FILTRO PASO BAJA}$$

$$\varphi = -\arctg(\omega C R_L) ; \varphi \xrightarrow{\omega \rightarrow 0} 0^\circ ; \varphi \xrightarrow{\omega \rightarrow \infty} -\frac{\pi}{2}$$

$$\omega_0 = (C R_L)^{-1}$$

$$f_0 = (2\pi C R_L)^{-1} = 338.63 \text{ Hz}$$

APARTADO B.2

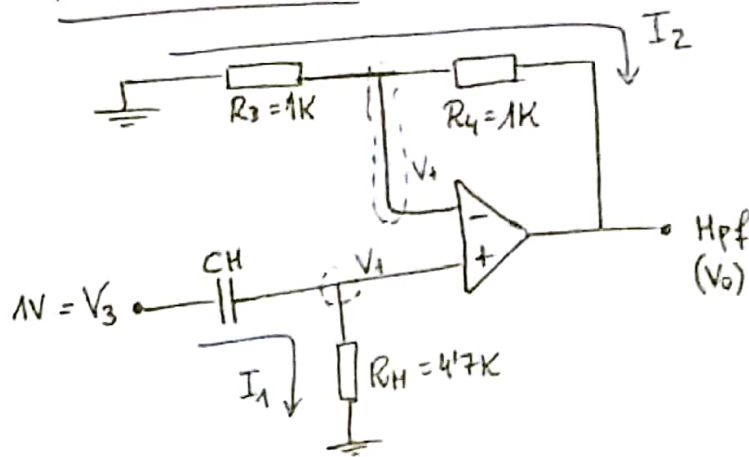

$$\begin{cases} I_1 = \frac{V_3 - V_+}{Z_C} \\ I_1 = \frac{V_+ - 0}{R_H} \end{cases} \Rightarrow \frac{V_3 - V_+}{Z_C} = \frac{V_+}{R_H} \Rightarrow R_H V_3 - R_H V_+ = V_+ Z_C \Rightarrow V_+ = \frac{R_H V_3}{Z_C + R_H}$$

$$\begin{cases} I_2 = \frac{-V_+}{R_3} \\ I_2 = \frac{V_+ - V_0}{R_4} \end{cases} \Rightarrow \frac{-V_+}{R_3} = \frac{V_+ - V_0}{R_4} \Rightarrow -R_4 V_+ = R_3 V_+ - R_3 V_0 \Rightarrow R_3 V_0 = V_+ (R_3 + R_4) \Rightarrow R_3 V_0 = \frac{R_H V_3}{Z_C + R_H} (R_3 + R_4) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{V_0}{V_i} = \frac{R_3 R_H + R_4 R_H}{Z_C R_3 + R_H R_3} = \frac{R_3 R_H + R_4 R_H}{\frac{R_3}{j\omega C} + R_H R_3} = \frac{(R_3 R_H + R_4 R_H) j\omega C}{R_3 + j\omega C (R_H R_3)} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{V_0}{V_i} = \frac{R_3 R_H + R_4 R_H}{R_3} \cdot \frac{j\omega C}{1 + j\omega C R_H}}$$

$$|A_v| = \left| \frac{V_0}{V_i} \right| = \frac{R_3 R_H + R_4 R_H}{R_3} \cdot \frac{\omega C}{\sqrt{1 + (\omega C R_H)^2}}$$

$$|A_v|_{dB} = 20 \log_{10} \left(\frac{R_3 R_H + R_4 R_H}{R_3} \right) + 20 \log_{10} (\omega C) + 20 \log_{10} \left(\frac{1}{\sqrt{1 + (\omega C R_H)^2}} \right)$$

$$|A_v|_{dB} \xrightarrow{\omega \rightarrow 0} -\infty ; \quad |A_v|_{dB} \xrightarrow{\omega \rightarrow \infty} 6.021 \text{ dB}$$

$$\boxed{\varphi = \frac{\pi}{2} - \arctg(\omega C R_H)} ; \quad \varphi \xrightarrow{\omega \rightarrow 0} \frac{\pi}{2} ; \quad \varphi \xrightarrow{\omega \rightarrow \infty} 0^\circ$$

$$\omega_0 = (C R_H)^{-1}$$

$$\boxed{f_0 = (2\pi C R_H)^{-1} = 3386.28 \text{ Hz}}$$